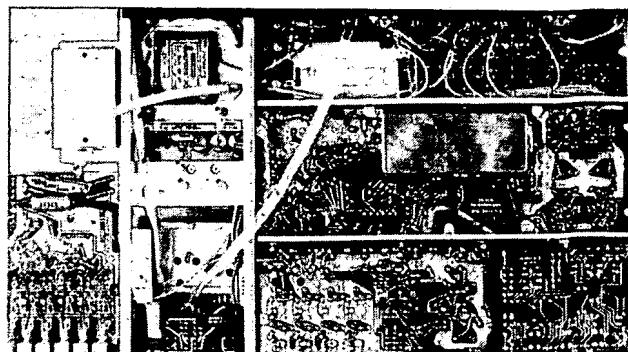


Obr. 1. Deska s plošnými spoji a součástkami při pohledu shora



Obr. 2. Deska s plošnými spoji při pohledu zdola


přiložením prstu na příslušné senzorové čidlo. Stejně tak je tomu i při přepnutí z VKV na jiný vlnový rozsah a pak zpět na VKV. I v tomto případě musíme stejným způsobem znova nastavit předvoleny vysílač. Proti tomu však není dosud pomoci, protože na prostá většina senzorových voličů nemá paměť, která by si v takových případech předchozí nastavení zapamatovala a při novém zapnutí či přepnutí je respektovala.

Z hlediska obsluhy je třeba zmínit se ještě o jedné malichernosti. Všechna tlačítka i knoflíky jsou podélně drážkovány, což není ani příliš vidět, nemá to tedy význam, zato je to funkčně nepříliš vyhovující, protože – především na čtyřech malých knoflících vlevo na čelním panelu – klužou prsty, což zhorší ovládání. Přimluovali bychom se proto nahradit podélné drážkování knoflíků drážkováním příčným, anebo prostým zdrsněním povrchu.

Vnitřní uspořádání přístroje a jeho opravitelnost

K celkovému demontáži celého přístroje postačí odstranit 11 šroubků a oddělit se jak celý spodní kryt, tak i dřevěná skřínka. V tomto stavu je naprostá většina součástek dokonale přistupná, takže z hlediska opravitelnosti je přijímač vyřešen velmi dobře. K tomu přispívá i účelné uspořádání jednotlivých konstrukčních dílů a výrazně popisy součástek na deskách s plošnými spoji. Pouze u několika odporových trimrů jsme žádné označení nezašly, ač právě zde by bylo velmi naměst (obr. 1 až 3).

V této souvislosti bychom se ještě rádi zmínili o tom, že posuzovaný přístroj byl zakoupen ve specializované prodejně a nebyl vybírány. Ihned po koupi se však na něm projevila vada – nefungoval indikátor naladění (spodní z obou měřicích přístrojů), netrvalo však dlouho a přestal fungovat i indikátor středu naladění (horní přístroj). Nedalo nám to, aby bychom se nepresvědčili

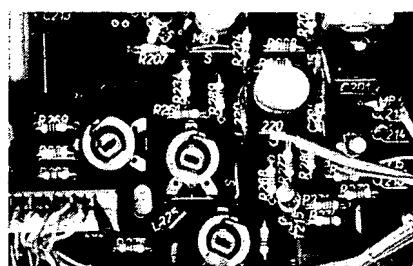

Obr. 3. Detail desky s plošnými spoji se součástkami

o příčině obou závad, obzvláště proto, že jsme se již předtím setkali se dvěma přijímači téhož typu, které vyzkoušaly shodnou závadu. Zjistili jsme, že obě měřidla mají přerušená vinutí, což vyžaduje jejich výměnu. Protože se tato závada objevila prakticky ihned po prvním použití a protože se tak stalo shodně u obou měřidel, nemůžeme se ubránit pře-

svědčení o jejich nedostatečné jakosti, či spíše o výrobní nebo konstrukční závadě.

Zhodnocení

Až na uvedené nedostatky, které lze jistě odstranit velmi snadno, považujeme přijímač T 814 A za dobrý výrobek moderního vzhledu a uspokojivého vnitřního provedení.

OPRAVÁŘSKÉHO SEJFU

Úpravy televizoru Minitesla

Je tomu již více než rok, kdy jsem, nespokojen s televizním přijímačem Minitesla, psal do výrobního závodu TESLA Orava a uváděl způsob, jak odstranit nepřijemnou vlastnost tohoto přijímače, kterou se vyznačovaly všechny přístroje tohoto typu, které mi do té doby prošly rukama. Protože TESLA neuznala za vhodné mi vůbec na můj dopis odpovědět, nabízím čtenářům doporučení, jak upravit přijímač Minitesla, aby lépe vyhovoval požadavkům na něj kládeným.

Televizní přijímače Minitesla se vyznačují nedostatkem v obvodu rádkové synchronizace, což se projevuje svislým zvlněním obrazu, nebo ohnutým a nestálým obrazem v horní části obrazovky, popřípadě vytříháním rádka ve vodorovném směru v místech velkých změn modulační úrovni vstupního signálu, což se projevuje zejména při příjemu monoskopu. Tento nedostatek je ještě výraznější při zašuměním vstupním signálu, případně při signálu s odrazy.

Tento nedostatek můžeme odstranit výměnou diod D₇₀₂ a D₇₀₄ (BA522) za typ E25C5, používaný v ostatních televizorech naší výroby. Dále je třeba změnit C₇₀₄ na 10 nF, C₇₀₆ na 470 pF, R₇₁₀ na 8,2 kΩ a R₇₁₂ na 12 kΩ.

Přijímač pak musíme znova přesně nastavit. Trimr R₇₃₃ dáme do střední polohy, kolektor tranzistoru T₇₀₂ zkratujeme na zem a jádrem cívky L₇₀₂ opatrně nastavíme vodo-


rovně labilní obraz. Po zrušení zkratu by měl být obraz již stabilní. Není-li, dodadíme opět opatrně L₇₀₂. Při ladění této indukčnosti musíme postupovat velmi pozorně, protože v kostříčce není závit a jádro do ní může zapadnout.

Další úpravou tohoto přijímače lze zajistit možnost příjmu zvuku podle CCIR. Nejvýhodnější je použít zvláštní obvod zvukové mezifrekvence s integrovaným obvodem MAA661 doplněným tranzistorem KF173 (obr. 1). Vstup této mezifrekvence připojíme na vývod 2 IO₃₀₂ (CA3068), nízkofrekvenční výstup přes přepínač Isostat na živý konec regulátoru hlasitosti R₂₀₈. Napájení doplníku připojíme na vývod L₃₁₄. Přídavnou mezifrekvenci zapojenu na desce o rozměrech asi 60 × 80 mm umístíme nastojato na okraj původní desky vedle R₃₃₈ a C₃₅₈. Přepínač norem zvuku umístíme mezi regulátor kontrastu a volič kanálů. Nakonec ještě zkontrolujeme napájecí napětí na C₆₁₂ – má být 10,8 V.


Vladimír Petržílka

Podstatné zlepšení vlastnosti přijímače TESLA 635 A


Na našem trhu se před časem začal prodávat nový, vcelku úhledný přijímač n. p. TESLA Bratislava Soprán. I když tento přístroj není zařazen do třídy Hi-Fi, jeho

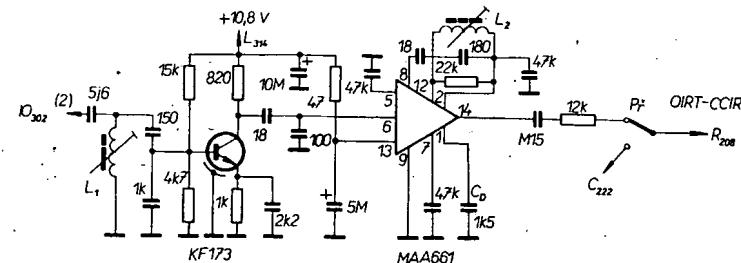


Obr. 1. Schéma zapojení přidavné zvukové mezifrekvence (L₁ má 30 závitů a L₂ 25 závitů – drát o Ø 0,15 mm CuL, vinuto na průměru asi 6 mm – jádro M4 N02)

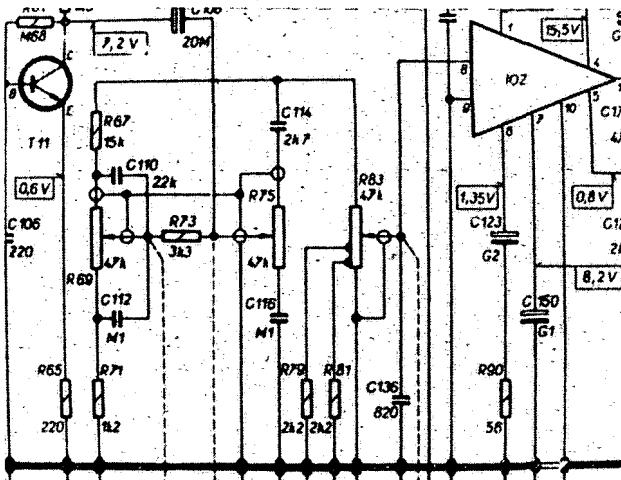

Obr. 1. Původní schéma zapojení korekcií

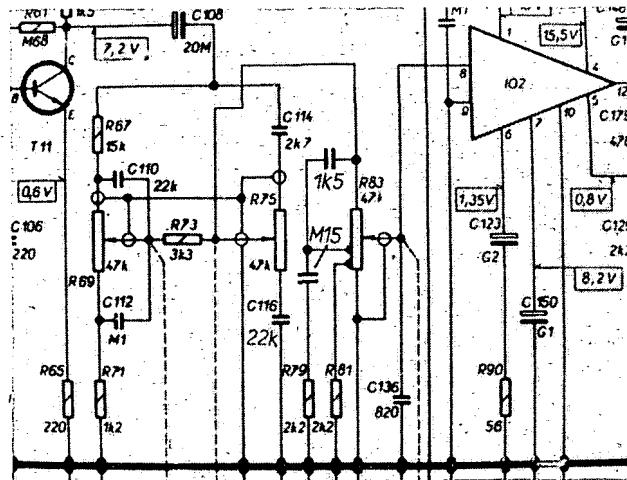

Obr. 3. Upravené schéma zapojení

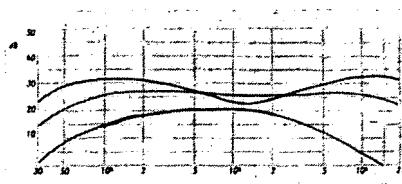

Obr. 2. Kmitočtové průběhy korekce podle původního zapojení

prodejní cena dává tušit, že jde o přístroj vyšší třídy, u něhož můžeme právem předpokládat dobré parametry.

Určité zklamání však přinesl již první poslech v domácím prostředí, protože v reprodukci stále „chyběly hloubky“ a ani nastavení regulátoru nízkých kmitočtů naplněný nepřinášelo předpokládané zlepšení. První podezření padlo na reproduktarové soustavy. Byly proto vyzkoušeny jiné, osvědčené typy, výsledek však zůstával ze zcela shodný. Závada tedy musela být nutně v přístroji.

Zavádění tedy musela být nutné v přístroji. Podrobná kontrola zapojení nízkofrekvenčního zesilovače, především pak obvodu korekcií, přinesla podivuhodné zjištění. Jsou zde použity standardní pasivní korekční obvody, které však jsou připojeny na vstupu i na výstupu zcela atypicky, jak vyplývá z obr. 1, což je ofotografovaný díl schématu zapojení. Kmitočtový průběh něf zesilovače pro střední i obě mezní polohy regulátorů nízkých a vysokých kmitočtů je na obr. 2.

Teorie korekčních obvodů sice podobné zapojení připouští, v praxi se ho však nevyužívá, neboť pro správnou činnost vyžaduje, aby výstupní impedance napájecího obvodu byla co největší a naopak impedance zatěžovací co nejmenší. V uvedeném zapojení je tomu však přesně naopak, takže se vtírá důvodné podezření, že obvod korekci byl v celé sérii těchto přijímačů zapojen nesprávně.


Tento dojem je podpořen další skutečností: jestliže korekční obvod zapojíme obvyklým způsobem, tj. podle obr. 3, pak se podstatně zlepší funkce korektoru, především pak korektoru pro zdůraznění nízkých kmitočtů, jak je naznačeno na obr. 4. V tomto případě je také vhodné, vyměnit kondenzátor C_{116} (C_{115}) $0,1 \mu F$ za $22 nF$. Úpravy, které jsou nutné na desce s plošnými spoji, vyplývají z obr. 5 a z následujícího popisu.

Pro levý kanál odpájíme horní vývod potenciometru regulace hlasitosti od bodu I a připojíme ho na bod w . Plošný spoj vedoucí od w přerušíme v místě označeném x . Záporný pól kondenzátoru C_{108} propojíme drátem s bodem I . C_{116} odpájíme a nahradíme kondenzátorem 22 nF .


Pro pravý kanál odpájíme vývod potenciometru regulace hlasitosti od bodu k a připojí-

me ho na bod q . Plošný spoj, vedoucí od q přerušíme v místě označeném x . Záporný pól kondenzátoru C_{107} propojíme drátem s bodem k . C_{115} odpájíme a nahradíme kondenzátorem 22 nF.

Jak vyplývá z porovnání krivky na obr. 2 a 4, signály s kmitočtem okolo 100 Hz mohly být v původním zapojení zdůrazněny jen asi 5,5 dB od střední polohy, po změně zapojení je lze zdůraznit až o 10,5 dB. Podstatné se

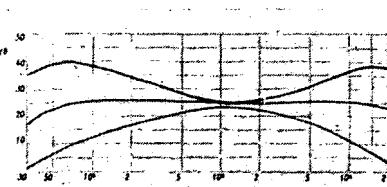

Obr. 4. Kmitočtové průběhy korekci podle unpraveného zapojení

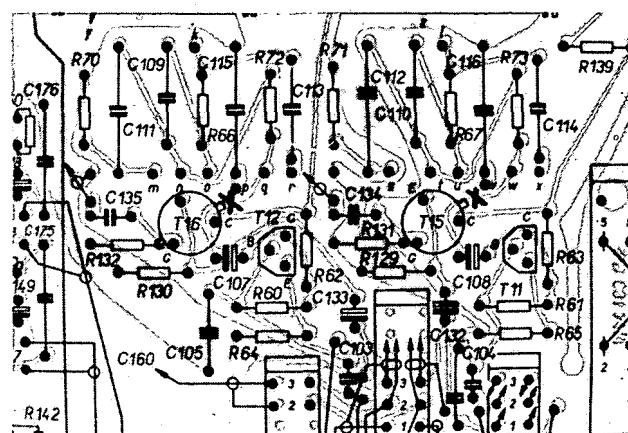

Obr. 5. Změny na desce s plošnými spoji (viz text)

rovněž zmenšilo ovlivňování středu pásmá při mezních polohách obou tónových regulátorů.

To však není ještě všechno. V návodu k údržbě tohoto přijímače se na str. 8 dočteme, že je tento přístroj vybaven posuvným fyziologickým regulátorem hlasitosti. Ve skutečnosti však ani v přístroji, ani ve schématu žádný fyziologický regulátor nenašlezneme. I zde se tedy vnučuje přesvědčení, že tam výrobce zapomněl zapojit potřebné kondenzátory. Protože fyziologie je u přístroje této třídy více než nezbytná a skutečně výrazně zlepšuje reprodukční dojem při menší hlasitosti poslechu, nezbude nám tedy nic jiného, než zapomnětlivost výrobce napravit a kondenzátory zařadit.

Pro levý kanál odpájíme odpor R_{79} od vývodu odbočky potenciometru R_{83} , a do série zařadíme kondenzátor $0,15 \mu\text{F}$. Abychom fyzioligický průběh rozšířili i na oblast vysokých kmitočtů, zapojíme mezi tutéž odbočku a mezi horní vývod potenciometru R_{83} ještě kondenzátor $1,5 \text{ nF}$. Pro pravý kanál postupujeme zcela shodně (odpájený odpor je R_{78} , potenciometr R_{82}).

Oba uvedené případy jsou politování hodnou ukázkou, jak malou péči věnuje TESLA některým ze svých výrobků.

Příjmač Soprán byl Státní zkoušebnou č. 201 zařazen do 1. třídy jakosti (informace TESLA pro tisk ve dne 15.1.78) a oceněn na brněnském výstavě spotřebního zboží v dubnu 1978 zlatou medailí.

František Michálek

Nová panelová měřidla

Nouov třídu panelových měřidel představuje „výrobek francouzské firmy Exaprécis SA. Na čelním panelu je natištěna stupnice se stovkou dílků. Ručku měřidla nahrazuje svitmem jedna ze stovky luminiscenčních diod (umístěných v řadě vedle sebe těsně pod stupnicí), indikující jako svislá svítící čárka na tmavém podkladě velikost měřené veličiny. Na panelu stupnice (172×36 mm) lze dále rozsvítit pohyblivé značky, ovládající výstražný systém signalizující dosažení nastavené dolní nebo horní mezní úrovni měřené veličiny.

Zusammenfassung